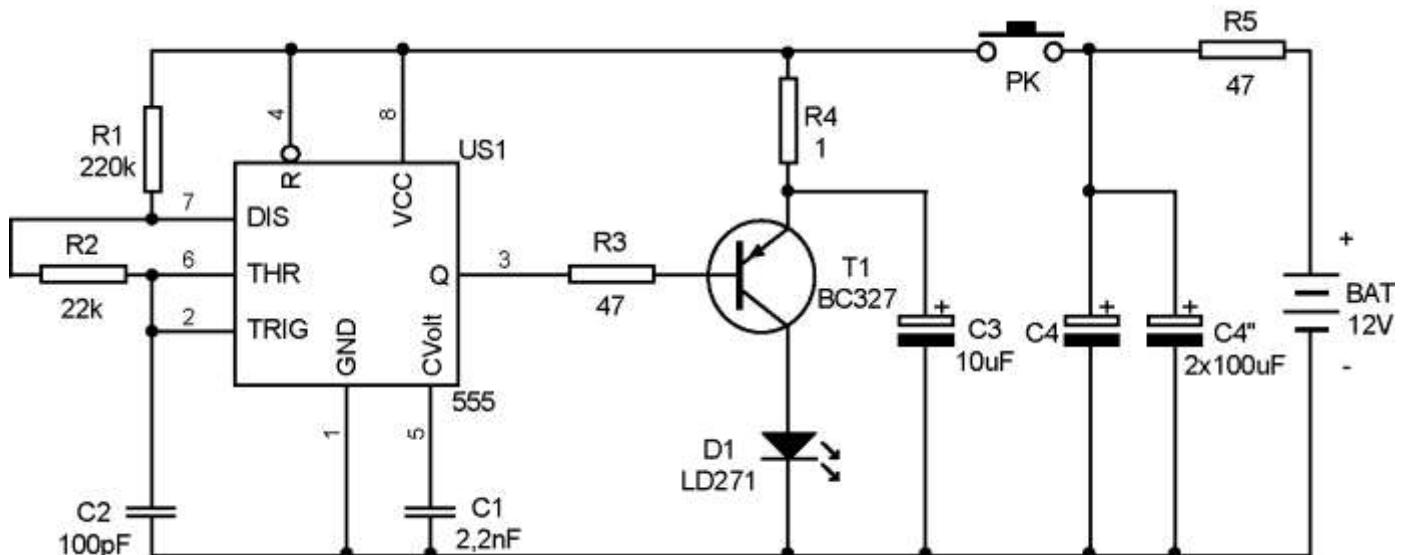


DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

SCHÉMA ZAPOJENIA


1. VYSIELAČ



Zoznam použitých súčiastok

US1	NE555 (ULY7855)	R1	220kΩ
T1	BC327, 328	R2	22kΩ
IR	LD271	R3, R5	47-51Ω
C1	2,2nF	R4	1Ω
C2	100pF	PK	tlačidlo
C3	4,7-10μF	DOSKA TLAČENÝCH SPOJOV	
C4, C4"	100μF	KRABIČKA DIAĽKOVÉHO OVÁDANIA	

2. PRIJÍMAČ

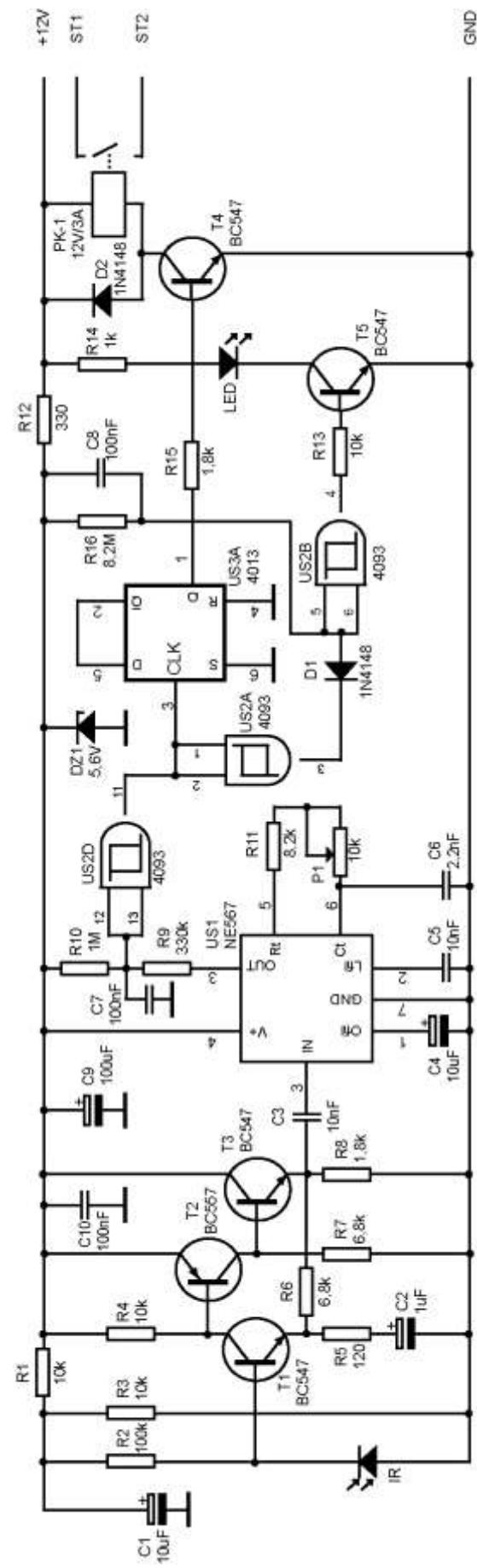

Zoznam použitých súčiastok

US1	NE567	R1, R3, R4, R13	10kΩ
US2	4093	R2	100kΩ
US3	4013	R5	120Ω
T1, T3, T4, T5	BC237, 238, 547, itp	R6, R7	6,8kΩ
T2	BC307, 557, 558	R8, R15	1,8-2kΩ
IR	PRIJÍMACIA DIÓDA	R9	330kΩ
DZ1	5,1-5,6V	R10	1MΩ
D1, D2	1N4148	R11	8,2kΩ
LED	ľubovolná	R12	330-360Ω
C1	10uF/16V	R14	1kΩ
C2, C4	1uF/16V	R16	8,2-10MΩ
C3, C5	10nF/25V	P1	10kΩ
C6	2,2nF	PK1	relé 12V
C7, C8, C10	100nF/25V	DOSKA TLACENÝCH SPOJOV	
C9	100uF/16V		

POPIS OBVODU

Zariadenie slúži k diaľkovému vypínaniu a zapínaniu ľubovoľných spotrebičov, ktorých výkon neprekračuje 250 W zo vzdialenosť cca 5 m pri bežnej intenzite osvetlenia. Súčasťou zostavy je aj miniatúrna krabička pre vysielač.

VYSIELAČ

Pracuje s integrovaným obvodom NE 555 (ULY7855) zapojeným ako generátor pravouhlého signálu s frekvenciou asi 35kHz a šírkou impulzov okolo 4μs. Signál riadi tranzistor T1 v ktorého kolektore je zapojená infračervená vysielacia dióda IR. Obvod je napájaný z batérie cez odpor R5. K napájaniu vysielača sa odporúča použiť miniatúrnu 12 V batériu. V krabičke vysielača je treba vyvŕtať otvor s priemerom 5,1 mm pre diódu IR.

Všetky súčiastky obvodu osádzame čo najnižšie k doske plošných spojov, aby neprečnievali nad okraj krabičky. Impulzné tlačidlo PK umiestníme do otvorov v doske, zatvoríme krabičku a skontrolujeme jeho funkčnosť. Po vykonaní eventuálnej úpravy ho pripievajeme na dosku plošných spojov. Kontakty pre batériu je treba zhotoviť z tenkého pružného plechu; prispájkujeme ich na dosku plošných spojov. V mieste kde sa batéria dotýka kontaktov urobíme do plechu malú priehlbinku, aby nedochádzalo k skratu s kovovým pláštom batérie.

Činnosť vysielača najlepšie skontrolujeme osciloskopom merajúc amplitúdu napäťia na odpore R4 počas vysielania. Mala by byť asi 1,2V.

Frekvenciu generátora môžeme zmerať na treťom vývode NE555 ($34 \div 35 \text{ kHz} \pm 3 \text{ kHz}$).

PRIJÍMAČ

Skladá sa zo vstupného obvodu, generátora s fázovým závesom PLL, tvarujúceho obvodu, relé a signalizácie. Signál je zosilnený v trojstupňovom zosilňovači a privedený na vstup obvodu US1, ktorý pracuje ako generátor s fázovým závesom (PU) s frekvenciou, ktorá závisí na hodnotách súčiastok R11, P1 a C5. V momente zhody frekvencií signálov privedených na vstup obvodu US1 s frekvenciou vnútorného generátora sa na výstupe (vývod č.8) objaví log. 0. Hradlo D obvodu US2 upraví tvar impulzov, potrebných pre funkciu US3 (4013). Z výstupu tohto obvodu je cez tranzistor T3 ovládané relé PK-1. Dióda LED indikuje príjem signálu u vysielača. Doba jej svitu je určená hodnotou súčiastok R16-C8, pričom je to čas za ktorý sa môže obnoviť činnosť vysielača (doba potrebná na nabitie kondenzátora vo vysielači).

MONTÁŽ A OŽIVENIE

Obvod prijímača zostavíme podľa označení súčiastok na doske plošných spojov a montážnej schémy. Vstupný zosilňovač je treba odtieniť proti rušivým napätiám a to tenkým plechom, ktorý uzemníme. Urobíme do neho otvor pre prijímaciu diódu. Katódu diódy pripojíme na dosku plošných spojov a anódu priamo na tienenie. Po pripojení napájania zmeriame odber prúd, ktorý by mal byť asi 15 mA pri $U=12V$ (relé v pokojovom stave). Vysielač umiestníme asi 0.5 m od prijímača. Zapojíme prijímač a zistíme, či je relé v pokojovom stave. Stlačíme tlačidlo PK na vysielači a jemne regulujeme potenciometrom P1 až do chvíle zopnutia relé. Asi na jednu sekundu by sa mala rozsvietiť dióda LED. Zväčšíme vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom. Pri väčšom zhoršení citlivosti prijímača urobíme malú korekciu polohy potenciometra

P1. V prípade problémov s oživením prijímača skontrolujeme funkciu obvodu US1. Čítačom zmeriame na jeho 5. vývode kmitočet, ktorý sa má zhodovať s kmitočtom vo vysielači na vývode tretieho obvodu NE555. Ak nemožno potenciometrom P1 nastaviť požadovanú frekvenciu, upravíme hodnoty súčiastok R11 a C6. Prijímač napájame zo zdroja 12V/100mA.

P O Z N Á M K Y